




第十二讲 电功率的应用




跬步千里

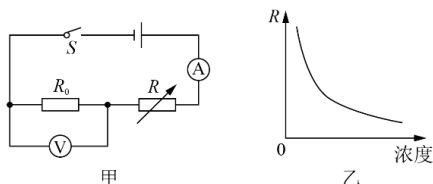- 练 1** 检查是否饮酒设备的电路如图甲， R 为酒精气体传感器，其阻值随酒精气体浓度的变化曲线如图乙， R_0 为定值电阻，电源电压不变。当检测酒精气体浓度增大时，电路的总电阻_____（填“增大”、“减小”或“不变”，下同），电压表的示数_____，电路消耗的总功率_____。



- 练 2** 用太阳能电池（SC）和光敏电阻（LDR）组成的电路如图，在光照时，随着光照强度的增大，电压表示数会明显增大，而 LDR 的阻值会急剧减小到几百欧，先在黑暗环境中闭合开关，再开灯时（ ）

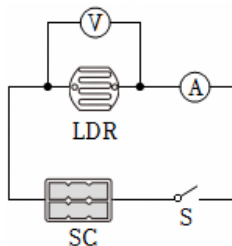- A. 可能导致短路
- B. LDR 阻值增大
- C. LDR 功率增大
- D. 电流表示数不变



- 练 3** 在如图所示的电路中，电源电压和灯泡电阻都保持不变。闭合开关当滑动变阻器的滑片 P 由中点向右移动时，下列判断正确的是（ ）

- A. 电流表和电压表的示数都减小
- B. 电路总功率变大
- C. 灯泡功率变小
- D. 变阻器功率变小

