




第十四讲 生活用电




跬步千里

练 1 输电线进户后，经过家庭电路元件再连接用电器，图中（1）（2）（3）内的元件分别是（ ）

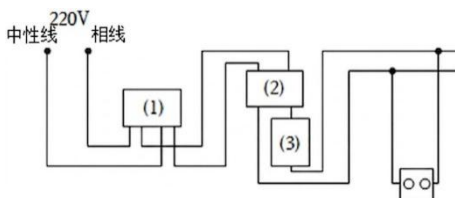- A. 电能表、保险盒、总开关
- B. 电能表、总开关、保险盒
- C. 总开关、电能表、保险盒
- D. 保险盒、总开关、电能表



练 2 如图为简单的家庭电路部分示意图，下列说法正确的是（ ）

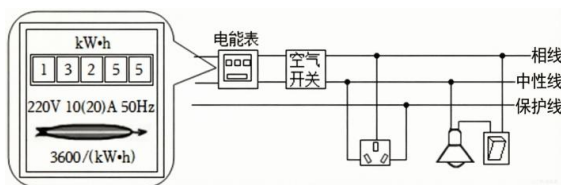

- A. 图中的电能表的示数是 13255kW·h
- B. 图中的三孔插座的连接符合安全用电原则
- C. 图中的灯泡与开关的连接符合安全用电原则
- D. 当此家庭电路中的电流达到 10A 时，空气开关就应该要自动断开以保护电路

练 3 某油烟机具有排气和照明的功能，这两种功能既可单独、也可同时使用。下列电路符合要求的是（ ）

