




第五讲 电流电压




跬步千里

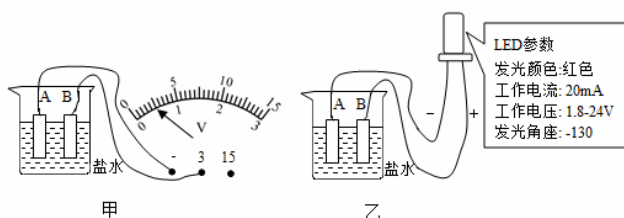练 1 在盐水中插入 A、B 两个金属片，形成盐水电池，用电压表测量该盐水电池如题图甲所示，移走电压表后将某型号 LED（参数见铭牌），如题图乙所示接在该盐水电池两端，发现 LED 不发光（器材完好）。下列说法正确的是（ ）



- A. LED 不发光是因为它的正负极接反了
- B. 盐水电池工作时把内能转化为电能
- C. 电压表示数为 2.5V
- D. 金属片 B 是盐水电池的正极

练 2 在如图所示的电路中，闭合开关后两灯正常发光，下列理解正确的是（ ）

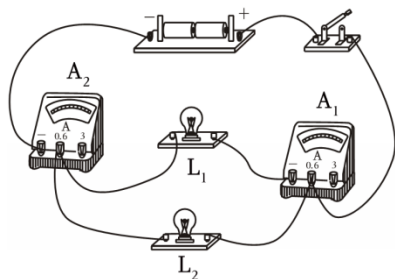

- A. 两灯泡组成串联电路，电流表 A_1 的示数大于 A_2 的示数
- B. 两灯泡组成并联电路，电流表 A_2 测的是 L_2 的电流
- C. 两灯泡组成并联电路，电流表 A_2 的示数一定大于 A_1 的示数
- D. 两灯泡组成串联电路，电流表 A_1 和 A_2 的示数始终相等