



第七讲 欧姆定律





跬步千里

练 1 关于欧姆定律的公式 $I = \frac{U}{R}$ 及其变形公式 $U = IR$ 的理解，下列说法正确的是（ ）

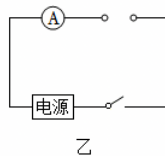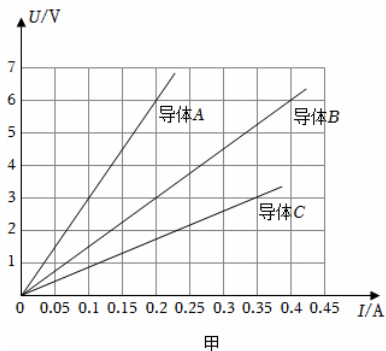- A. 导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比
- B. 导体的电阻一定时，导体两端的电压与通过导体的电流成正比
- C. 导体两端的电压为零时，导体的电阻也为零
- D. 导体的电阻与电压成正比，与电流成反比

练 2 某导体两端的电压为 4V，通过导体的电流为 0.2A，则导体的电阻为_____ Ω ；如果通过导体的电流变为 0.3A，此时该导体两端的电压为_____ V，该导体的电阻为_____ Ω ；当导体两端电压为 0V 时，该导体的电阻为_____ Ω 。

练 3 如图甲是导体 A、B、C 的 $U - I$ 图像，现把它们分别接入图乙中 MN 之间，电源电压恒为 9V，则闭合开关后电流表示数最大的是（ ）



- A. 导体 A
- B. 导体 B
- C. 导体 C
- D. 无法判断