




第九讲 欧姆定律实验



跬步千里

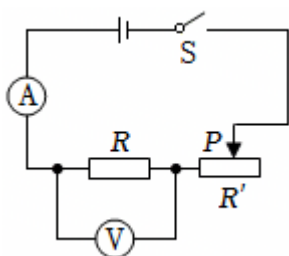
练 1 同学们最近学习的电学实验中，其中三个实验都用到如图的电路图，下列说法正确的是（ ）



- A. 研究“电流与电压的关系”可以用小灯泡代替定值电阻进行实验
- B. 研究“电流与电阻的关系”每次更换电阻后，都要移动滑动变阻器使电流表示数不变
- C. “伏安法”测定值电阻，多次实验的目的是求平均值，减小误差
- D. 在以上选项的三个实验中，都要调整变阻器使电压表示数发生变化

练 2 在测量额定电压(小灯泡正常发光时的电压)为2.5V的小灯泡工作时的电阻实验中：

实验次数	电压 (V)	电流 (A)	灯丝电阻 (Ω)
1	1	0.16	6.25
2	2	0.22	9.09
3	3	0.27	11.11

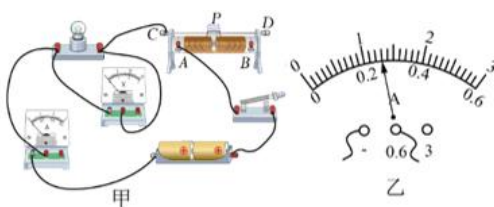

(1) 该实验的原理是_____.

(2) 晓明同学连接完电路后，接好最后一根线后灯泡立刻亮了，晓明操作不当的是_____，再仔细观察，发现电压表向右偏转，而电流表指针向零刻度的左边偏转，造成这一现象的原因是_____.